



3F1 - osigurači glavnog strujnog kruga 10A  
 F3 - osigurač pomoćnog strujnog kruga 6A  
 F2 - bimetalna zaštita  
 Q1 - grebenasta sklopka (4NO)  
 S1, S2 - tipkala start (1NO+1NC)  
 S2 - tipkalo stop (1NO+1NC)

K1 - kontaktor (4NO+4NC)  
 K2 - kontaktor (4NO+4NC)  
 H1, H2 - signalne žarulje  
 PE - redne stezaljke PE  
 X1 - redne stezaljke (L1, L2, L3, N)  
 X2 - redne stezaljke (U, V, W)

1